 


Dizajn registarske mape



Dizajn registarske mape sastoji se iz nekoliko registara, koji služe kao "virtuelni registri" za pristup FIFO baferu i u koje se sinhrono sa takt signalom čuvaju aktuelne vrijednosti nekih signala od interesa. To su prije svega vrijednosti brojača (Unix vrijeme ts_high_i i vrijeme u nanosekundama ts_low_i), te vrijednost ulaznog signala ($value_i$) koju nam daje detekciona logika.





Onda kada se desi neka tranzicija na ulazu, signal *we_o* će biti postavljen na '1' i aktuelna vrijednost registara u registarskoj mapi biće sačuavana u bafer.

Registarska mapa ima 5 ulaza:

```
    → clk_i za dovodjenje globalnog takt signala
    → rst_i za dovodjenje asinhronog reset signala
    → ts_high_i za vrijednost Unix vremena brojača
    → ts_low_i za vrijednost brojača u nanosekundama
    → value_i za vrijednost asinhronog ulaza za impulse, koju određeuje detekciona logika
```

i tri 32-bitna izlaza:

```
    → ts_high_o za ulaz ts_high_i provučen kroz registar
    → ts_low_o za ulaz ts_low_i provučen kroz registar
    → value_o za ulaz value_i provučen kroz registar
```

```
entity reg_map is port(
    clk_i : in std_logic; --! clk_i - clock signal
    rst_i : in std_logic; --! rst_i - asynchronous reset
    value_i : in std_logic_vector(31 downto 0); --! value_i - input for value register
    ts_high_i : in std_logic_vector(31 downto 0); --! ts_high_i - input for Unix counter register
    ts_low_i : in std_logic_vector(31 downto 0); --! ts_low_i - input for nanoseconds counter register
    value_o : out std_logic_vector(31 downto 0); --! value_o - output for value register
    ts_high_o : out std_logic_vector(31 downto 0); --! ts_high_o - output for Unix counter register
    ts_low_o : out std_logic_vector(31 downto 0) --! ts_low_o - output for nanoseconds counter register
    );
end reg_map;
```



- reg.vhd

Registarska mapa dizajnirana je modularno, tj. tako da imamo realizaciju jednog registra na sljedeći način (reg.vhd)

Pri čemu se na svaku rastuću ivicu, ako reset signal nije aktivan, ulaz proslijeđuje na izlaz



reg_map.vhd

Nakon toga, u glavnom dizajnu, instanciramo tri komponente registra sa jednim ulazom i izlazom, te dodijelimo svakoj komponenti, odgovarajuće ulazne i izlazne portove:

```
architecture arch of reg_map is
  component reg is
    port(
    clk_i : in std_logic;
    rst_i : in std_logic;
    data_i : in std_logic_vector(31 downto 0);
    data_o : out std_logic_vector(31 downto 0)
    );
  end component;
begin
  reg1 : reg port map(
  clk_i \Rightarrow clk_i
  rst_i \Rightarrow rst_i,
  data_i ⇒ value_i,
  data_o ⇒ value_o
  );
  reg2 : reg port map(
  clk_i \Rightarrow clk_i
  rst_i ⇒ rst_i,
  data_i \Rightarrow ts_high_i
  data_o \Rightarrow ts_high_o
  );
  reg3 : reg port map(
  clk_i \Rightarrow clk_i
  rst_i ⇒ rst_i,
  data_i \Rightarrow ts_low_i,
  data_o ⇒ ts_low_o
  );
```